



**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK  
PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA (PPD), SPACE  
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA  
KUALA LUMPUR**

**DDPE 2701 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2  
(ELECTRICAL TECHNOLOGY)**

**EXPERIMENT 1  
POWER FACTOR**

<b>Group members</b>	1. 2. 3. 4. 5.
<b>Lecturer</b>	:
<b>Date</b>	:

No.	PO	CO	Student Marks	Marks
1	<b>PO1</b>	<b>CO1</b>		<b>50</b>
2	<b>PO2</b>	<b>CO3</b>		<b>40</b>
3	<b>PO8</b>	<b>CO5</b>		<b>10</b>
<b>Total Marks</b>				<b>/ 100</b>


## UJIKAJI 1 : PENENTUAN DAN PEMBETULAN FAKTOR KUASA LITAR SIRI R-L

### OBJEKTIF

1. Untuk menentukan faktor kuasa litar R – L.
2. Untuk memperbaiki faktor kuasa menggunakan kapasitor.


### TEORI

Beban industri secara umumnya bersifat induktif. Analisa keatas beban induktif ini boleh dibuat dengan menggunakan litar siri R - L yang dibekalkan dengan bekalan arus ulangalik(au) satu fasa (Rajah 1).

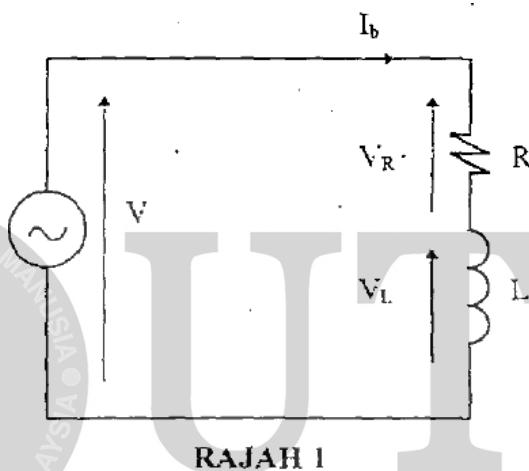


RAJAH 1

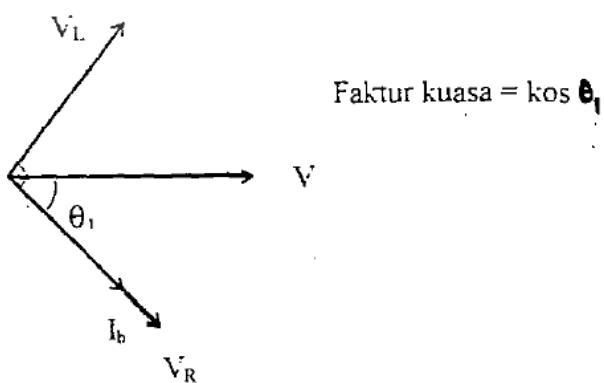Rajah vektor bagi litar induktif adalah seperti di Rajah 2.




Rajah Vektor

Faktor kuasa litar yang rendah boleh diperbaiki dengan menyambung selari sebuah kapasitor melintangi beban. (Rajah 2).

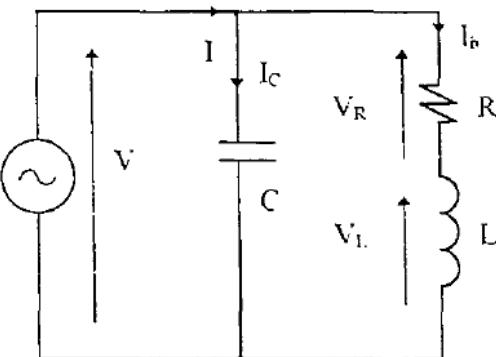

RAJAH 2

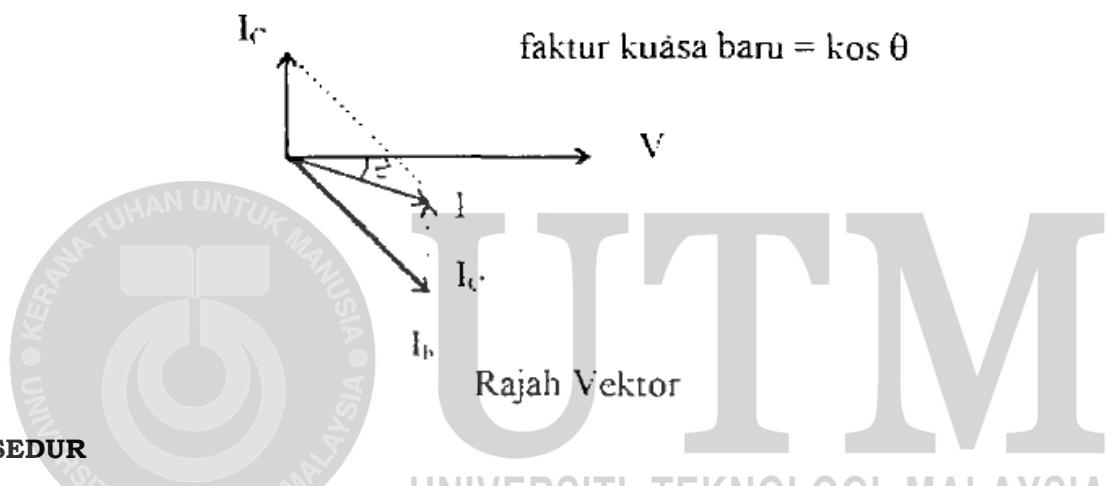

#### PROSEDUR

#### BAHAGIAN A : PENENTUAN FAKTOR KUASA KUASA LITAR INDUKTIF

1. Sambungkan perintang R boleh ubah sesiri dengan induktor L dan meter pengukur seperti di Rajah 3. Bekalan 100 V didapati dengan menggunakan bekalan au boleh laras (Variac).
2. Letakkan R pada nilai maksimum dan L pada had arus 3 A. Suis S di letak pada kedudukan 1 dan kenakan voltan masukan 100 V. Pastikan voltan masukan sentiasa tetap pada 100 V.
3. Catatkan bacaan, semua meter dalam Jadual 1.
4. Tukar pula kedudukan suis ke kedudukan 3 dan catatkan bacaan semua meter dalam Jadual 1.
5. Kemudian ubah arus dengan mengurangkan nilai R berperingkat-peringkat sebanyak 0.05 A dan catatkan bacaan semua meter pada kedua-dua kedudukan suis dalam jadual.
6. **Plotkan graf faktor kuasa melawan arus bagi kedua-dua kes dan berikan kesimpulan.**

PO1	CO1	.....	/10m
-----	-----	-------	------

**PERHATIAN: Buka suis S semasa menentukan bacaan pada meter Ampere.**

**KEPUTUSAN**

Dimana ;

$K_W$  : Pemalar meter watt

$W_R$  : Bacaan meter watt

$$P = K_W \times W_R$$

$$\text{Kos } \theta = P / VI$$

<b>I</b>	<b>SUIS DI KEDUDUKAN 1</b>					<b>SUIS DI KEDUDUKAN 3</b>				
	<b>V<sub>1</sub></b>	<b>K<sub>W</sub></b>	<b>W<sub>R1</sub></b>	<b>P<sub>1</sub></b>	<b>kosθ<sub>1</sub></b>	<b>V<sub>2</sub></b>	<b>K<sub>W</sub></b>	<b>W<sub>R2</sub></b>	<b>P<sub>2</sub></b>	<b>kosθ<sub>2</sub></b>

Jadual 1

<b>PO2</b>	<b>CO3</b>	.....	<b>/20m</b>
------------	------------	-------	-------------

**BAHAGIAN B : PEMBETULAN FAKTOR KUASA**

1. Sambungkan litar ujikaji seperti ditunjuk di Rajah 4 dengan kapasitor C disambung selari dengan beban. Anggapkan sekarang R dan L sebagai satu beban di mana faktor kuasanya diketahui dari ujikaji bahagian 1 di mana nilai R adalah maksima dan L pada had arus 3 A.
2. Naikkan bekalan sehingga 100 V.
3. Setkan kapasitor boleh ubah pada nilai 5  $\mu$ F. Catatkan bacaan semua meter dalam Jadual 2.
4. Ulang untuk nilai kapasitor yang lain. Kapasitor di ubah berperingkat-peringkat dari 5  $\mu$ F hingga 50  $\mu$ F.
5. **Kira faktor kuasa litar yang baru dan bandingkan dengan faktor kuasa litar asal.**

<b>PO1</b>	<b>CO1</b>	.....	<b>/5m</b>
------------	------------	-------	------------


**6. Plotkan geraf faktor kuasa melawan arus.**

<b>PO1</b>	<b>CO1</b>	.....	<b>/5m</b>
------------	------------	-------	------------


Jadual 2

/20m

## Litar ujikaji ;

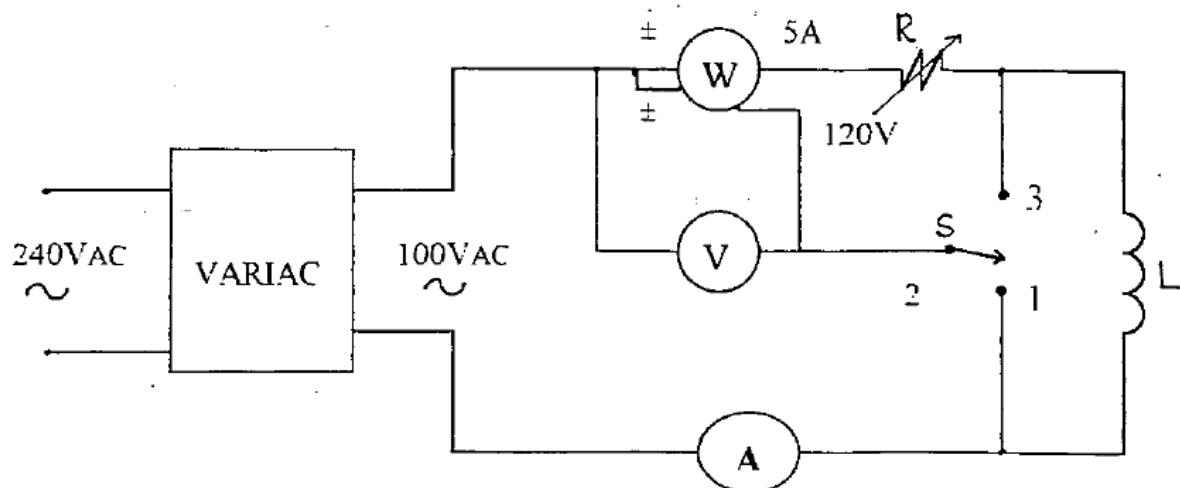

### Rajah 3

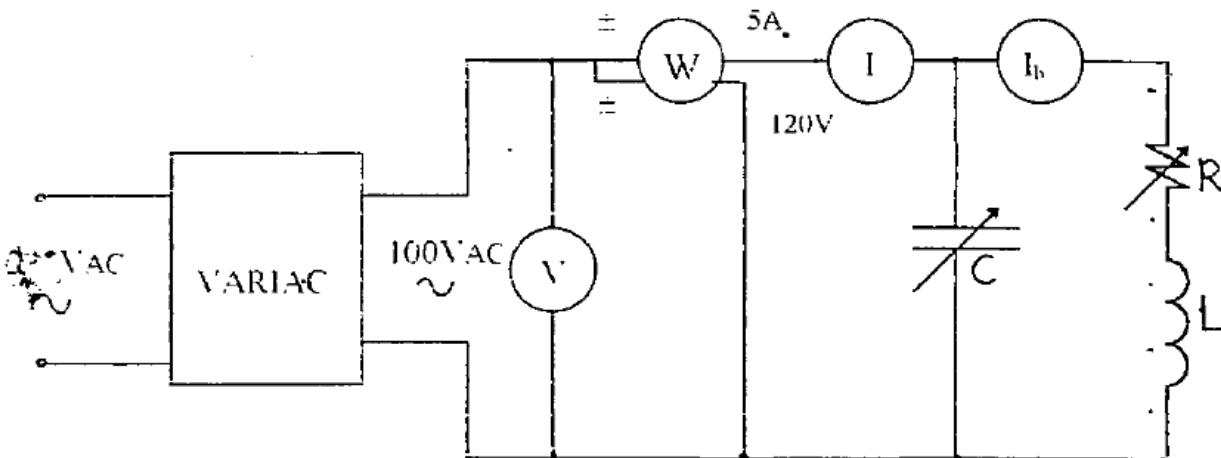

**Rajah 4**

**SOALAN**

- Terangkan kebaikan dan keburukannya jika faktor kuasa bagi suatu beban itu terlalu rendah.

PO1	CO1	.....	/5m
-----	-----	-------	-----

- Beri pendapat anda tentang perbezaan graf bagi ujikaji 1.

PO1	CO1	.....	/5m
-----	-----	-------	-----

- Berpandukan graf ujikaji (2) dapatkan nilai kapasitan supaya faktor kuasa baru litar ialah uniti.

PO1	CO1	.....	/5m
-----	-----	-------	-----

- Lukiskan segitiga kuasa semasa nilai kapasitan  $25 \mu\text{F}$  dan  $45 \mu\text{F}$ .

PO1	CO1	.....	/5m
-----	-----	-------	-----

- Jika nilai kapasitan bersamaan  $35 \mu\text{F}$  kirakan arus yang mengalir dari bekalan.

PO1	CO1	.....	/5m
-----	-----	-------	-----

- Bandingkan jawapan anda dengan keputusan di Jadual 2. Nyatakan kuasa yang di keluarkan oleh bekalan semasa keadaan ini.

PO1	CO1	.....	/5m
-----	-----	-------	-----

Guideline for ethic rubric:

ETHIC AND PROFESSIONAL MORAL ( 100 marks)					
Scale :	1 (5marks)	2 (10marks)	3 (15marks)	4 (20marks)	5 (25marks)
<b>Criteria</b> ✓ Understand the economic, environmental and socio-cultural impacts of professional practice	<b>Very Poor</b>	<b>Poor</b>	<b>Moderate</b>	<b>Good</b>	<b>Excellent</b>
<b>A. Professional Practice (Punctuality/ Follow the Rules)</b>	Tidak menepati/ Tidak Mematuhi	Kurang menepati/ Kurang mematuhi	Adakala menepati / Adakala mematuhi	Menepati / Mematuhi	Sentiasa menepati / Sentiasa mematuhi
<b>B. Ethical Behavior (Trustworthy / Respectfulness)</b>	Tidak mengamalkan	Kurang mengamalkan	Adakala mengamalkan	Mengamalkan	Sentiasa mengamalkan
<b>C. Social Cultural ( Racial Harmony)</b>	Tidak mengamalkan	Kurang mengamalkan	Adakala mengamalkan	Mengamalkan	Sentiasa mengamalkan
<b>D. Sahsiah Rupa Diri</b>	Tidak menepati	Kurang menepati	Adakala menepati	Menepati	Sentiasa menepati

PO8	CO5	.....	/10m
-----	-----	-------	------



UTM  
 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA